

HAM Journal

No. 92

1994年7・8月号


特集 HFスタック・アンテナ/
シミュレータ

トピハ木をスタック化/短縮率は本当に“短縮率”? / ループ系ビームアンテナの実験

10MHz帯CW専用レシーバを自作/5バンドSSBトランシーバを作る!!

SHF帯に朗報! ミキサDDM301による5.7GHzクリ��石ル・コンバータの製作

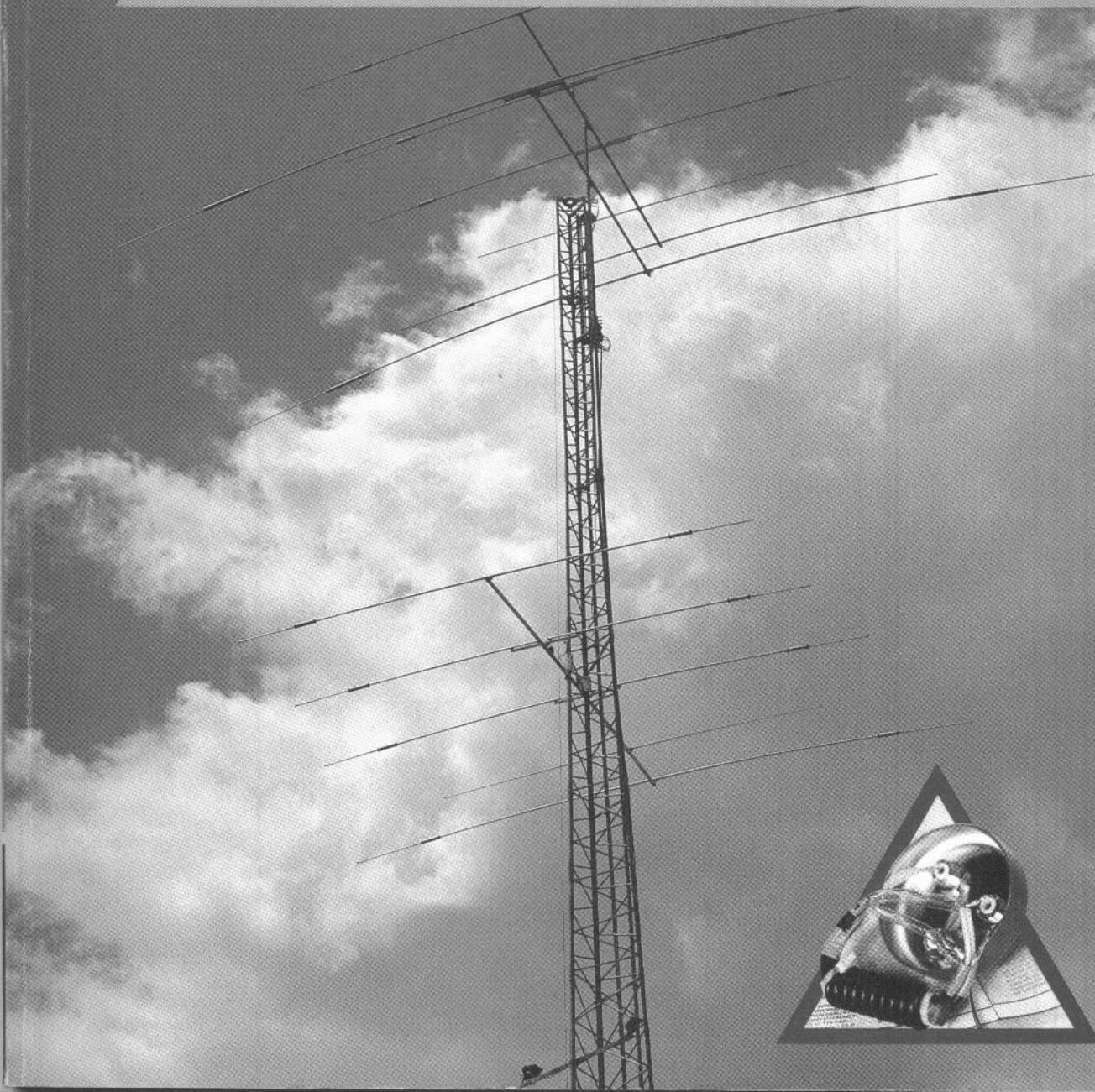RTTYコードジェネレータとAFSKの製作/AKI-800を使ったDTMF信号の解読と制御



トライバンド八木を スタック化する 2スタック、 4エレの実験

J A 7 S S B 斎藤 醇爾

・Sは1.5~2アップ!
スタック化の効果が
ロング・パスも期待させる!!

●プロlogue

再び太陽黒点の減少期を迎えてかねて覚悟はしていたとはい、春先のアメリカが聞こえなくなったのにはあわてました。聞こえない局とはQSOできない原則に直面すると、再びアンテナを検討することになります。

新QTHに変わって3年、タワーにトライバンドを上げて主に14/21にオン・エアしているのですが、この頃は相手局に送るレポートともらうレポートに差がつくのに気づきます。「もはやアンテナに工夫を凝らして、受信感度を上げて、耳をよくする以外に手法はない…」と思っていた矢先、「'94年2月号の「QST」誌に「トライバンドをスタック化する」という記事を見つけました。

その副題には“スーパーバルの解決…”とあります。写真ひとつない文字だけの記事なので、見逃した方が多いのではないかと思いますが、たんねんに読んでみるとなかなか立派な論理の展開です。曰く、コンテストやDXを主とする局のアンテナの現状を考えると「1本のタワーにモノバンド八木をバンド別に上げ、クリスマスツリーにするのと、マルチ・タワーを建てる功罪に言及し、モノバンド八木同士の相互干渉を受ける損失を考えると、トライバンドの完成されたマルチ・バンド八木アンテナをスタックにして得られる効果を考えたほうが利口ではないか?」というがその主旨です。

著者はお得意のコンピュータ・ソフトによるシミュ

レーションでハイゲインのTH7DXをスタックにしたときの垂直輻射角放射利得を、10/15/20メートル別にグラフにしたものと表を紹介しています(第1,2,3図、第1表)。このシミュレーションの20メートル・バンドの場合(第3図)を見ると2スタックと3スタックで利得差は約3dB最大です。しかし70ft(フィート)のシングル八木と70/40ftのスタックの差は垂直角で10度を超えるあたりから差がつき、16~18度で効果が大きくなります。実際の伝搬では相手局との距離で効果が現われることもあるはずです。

このシミュレーションはスタック間の寸法は30ftで28MHzで0.85λ, 21MHzでは0.65λ, 14MHzでは0.43λを選んでいます。そして「この値は決してクリチカルではない…」と著者は述べています。

30ftはメートル換算すると、

$$30 \times 0.3048 = 9.144\text{m}$$


となります。したがって25m高のタワーでは下側の八木は約16mのところに位置することになります。

私のタワーの場合はマスト分約3mがタワーから上に出ていますから、19mのところに同じモデルのトライバンドを取り付ければこの実験は可能です。


●計画

私はこの10年、ナガラ電子のTA351という28/21/14MHz用の4素子基本型のトライバンド八木を使用してきました。各バンドはいずれも下端のCWバンドに同調しており、SWRは1.1以下です。もう1本を用意してタワーに取り付けるには、ブームをタワーに

第1図 10メータのTH7DXトライバンドの各種組み合わせ(QST誌より)

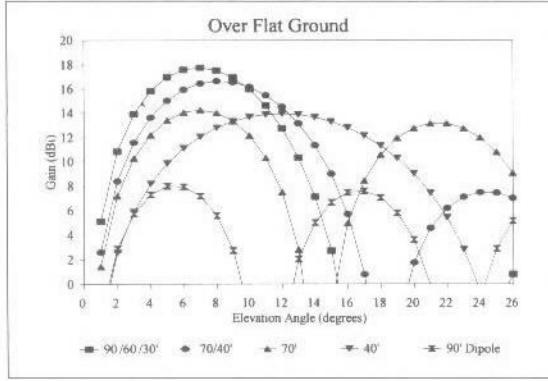

第3図 20メータのTH7DXトライバンドの各種組み合わせ(QST誌より)

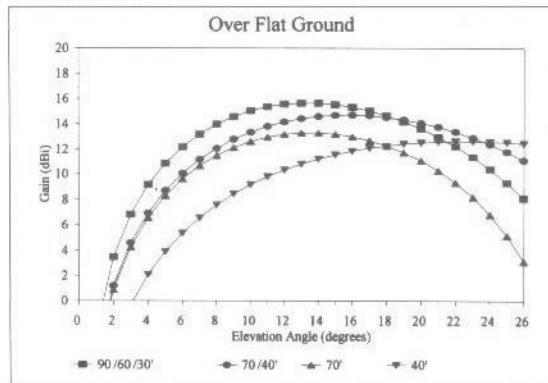

10/15/20メータのTH7DXの2, 3スタックと70/40ftの単一八木、ダイポールの比較である。横軸は垂直面内の輻射角度で、縦軸にアイソトロピック利得で表示している。

10メータでの90ftに上げたダイポールの場合を見ると5.9度、17度、28度くらいに大きく同じ利得の8dBi輻射することがわかる。それがTH7DXを40と70ftで比較すると高い方は主軸があつたつになり、7度と22度に輻射し、低い方は12度くらいのひとつの輻射になる——この八木をスタックにすると、ほぼ8度に主軸が絞られることがわかる。


20メータについて見れば、70ftの八木と比べて70/40ftのスタックは主角は15度くらいで14dBiであるが、70ftの単一八木と比べると、すべての輻射角の利得は高く、8度くらいから徐々に差がついで20~26度では2~3dB以上の差がつくことになる。

第A図は垂直面内の輻射角度のロープの出かたを実線が93.2/46.8ft、点線が70/46.8ftで表わしたスタック八木の15メータのシミュレーション図である。高い組み合わせは、確かに低角輻射をするが、ロープは高い角度にも出る。低い高さの場合は下のロープは少し利得が落ちて3~4度くらい輻射角が高くなるが、第2ロープは低く35度くらいであることがわかる。


一般的にアンテナは高く展開する方が低角輻射をするといふけれど、サイドロープがより高く出ることも忘れない。結局、自分の主たる通信エリヤに対して最適のロープを出すことがよいアンテナの条件であって、アマチュア無線のように不特定多数の全方位の全距離に対して効果があるアンテナにしたいという無理な要求に応えるのは困難なことがよくわかる。

しかし、スタックにすることによって単一の八木よりは垂直

第2図 15メータのTH7DXトライバンドの各種組み合わせ(QST誌より)

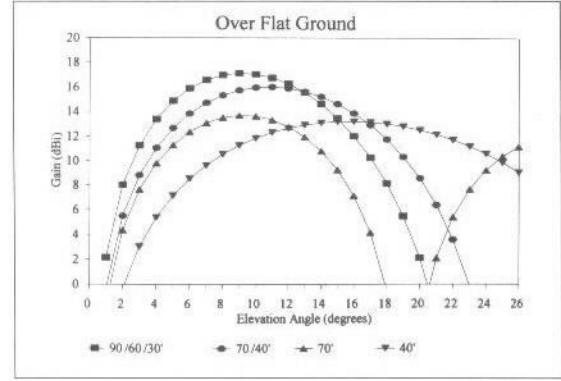

第3図 20メータのTH7DXトライバンドの各種組み合わせ(QST誌より)

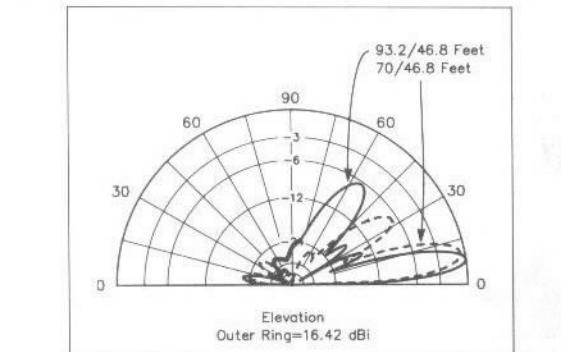

第1表 ニュー・イングランドとヨーロッパ間のバンド別垂直面輻射角(QST誌より)

Table 1
Range of Elevation Angles from New England to Europe


Band	Elevation angles for 99% of the time to Western Europe	Elevation angles for 99% of the time to Eastern Europe
80 meters	5.2° - 33.0°	13.4° - 23.7°
40 meters	4.9° - 19.3°	3.0° - 17°
20 meters	3.3° - 17.0°	1.4° - 13.0°
15 meters	3.8° - 13.8°	1.0° - 11.7°
10 meters	4.6° - 14.0°	1.0° - 12.8°

面内の輻射利得は全角度で大きくとれ、低い角度で輻射されるのは確かである。高い角度から落ちてくるような伝搬では、低い方のアンテナを単一八木として使用することで、この欠点を克服できるはずである。

さりとて、第1表はニュー・イングランド(アメリカ)とヨーロッパ間に伝搬時に99%の確度で入ってくる電波の入射角を、バンド別に計算した表である(コンピュータ・シミュレーションによるもの)。大図上に見ると、これは日本からフロリダ・カリブ海方面を見た距離と方位が同じだから、十分に参考になる。これで考えると14MHzでは6~10度くらいの打ち上げ角度の主輻射角が望ましいと推論される。

第3図の90/60/30ftの3スタックになると、単一八木の70ftと利得差が2~3dB違うのは大きな魅力である。筆者の2スタックでは6度仰角以下では大きな効果は期待し得ないで、10~18度の間で2~3dBの改善度が得られると思われる。

第4図 インピーダンス変換とアンテナ変換リレー・ボックス

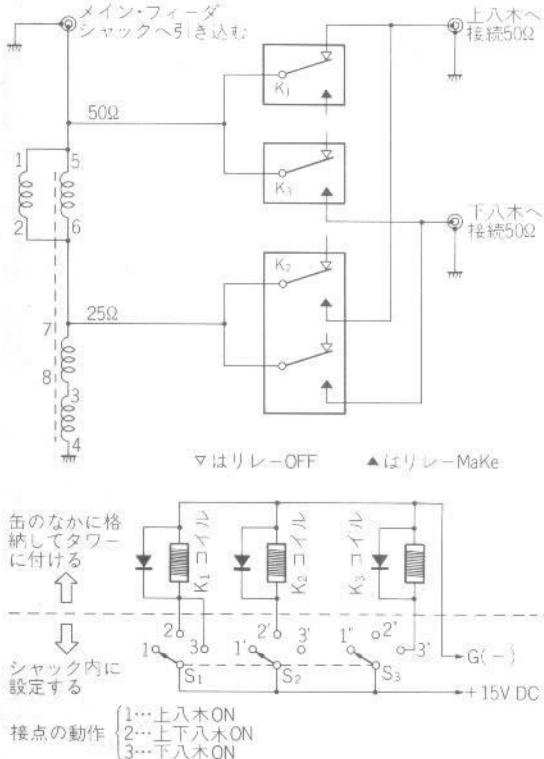


K_1 は OFF で上八木へつながっている。これはリレー電源にトラブルがあったりケーブルが切れても、上の八木はつねに接続された状態にあり、送信機が無負荷になるのをフェイルセーフするように働くための配慮である

固定する方法しかありません。タワーはクリエートの三角タワーで、これを建てるときに一辺がちょうどアメリカ方向の30度とヨーロッパ方向の330度としたので、とりあえずW向きの一辺にブームを固定する金具を考慮しなければなりません（後述）。

次は広帯域のインピーダンス変換トランスをつくらなければなりません。アンテナは 50Ω ですから並列にすれば 25Ω になります。送信機の出力インピーダンスの 50Ω との間で整合しなければなりません。めんどうなことをいわなければ、75Ω のケーブルを並列に接続して (37.5Ω) 少しょのミス・マッチは目をつぶる方法もあります（同記事中にも、あまり細かなことにこだわらず、どんどんトライすべきだ…とある）が、この方法はちょっと乱暴です。

それは 3~5dB の受信利得を上げる目標で努力をするのに、一方でロスを許すのは効果がわかりにくいのではないか？ ということ。さらに実際にアンテナをそれぞれの八木ごとにつないでスイッチで切り替え、3

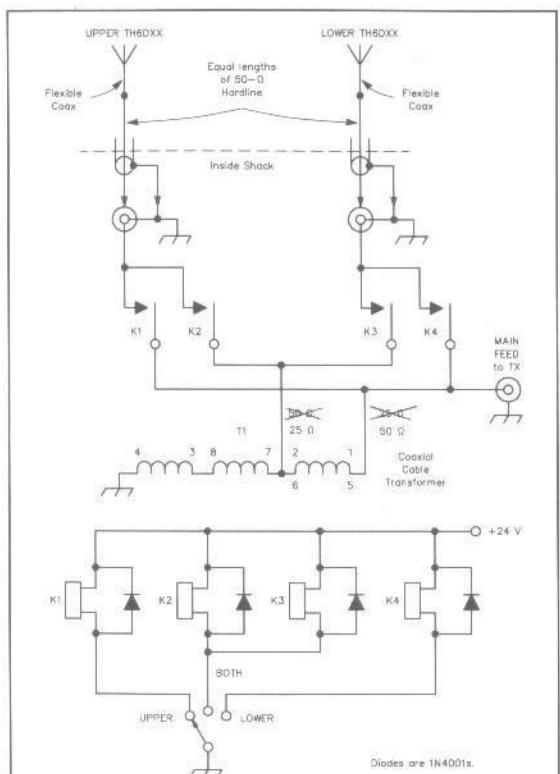第5図 K1VR の切り替え部分とマッチング・ボックス (QST誌より。筆者注: 誤植あり、X印)



筆者の実験ではリレーを 3 個にし、接点接続を変えている。同軸ケーブル使用の変成器は K1VR はトロイダルコア、筆者は棒状コアを使用したが同一方式である


とおりの (90ft, 40ft 高の個別の八木アンテナとこれらをスタック接続する) 動作モードを試したいとき、ミス・マッチによるロスが含まれているのでは効果の判定がはっきりしないことが精神的に落ち着きません。

ここはしっかりと実験するために K1VR の方式を取り入れます。第4図と第5図を参照してください。

インピーダンス変換トランスにはいろいろな形式がありますが (ARRL, Amateur Radio HB), アンテナがトライバンドなので広帯域トランスでなければなりません。とはいっても 14~28MHz 用ですから、それほど難しいことではありません。問題はこの切り替え部分をシャックのなかにするか、タワーの根本に置くかです。フィーダーを節約するなら、だんぜんタワーの近くがよさそうです。しかしリレー制御用に 5芯のケーブルをシャックまで延長する必要があります (第6図参照)。


第3の問題点です。第7図にさりげなく、各八木から切り替え部までの同軸ケーブルを同じ電気長にしなけ

第6図 N 6 BV/1のスイッチ・ボックス (QST誌より)

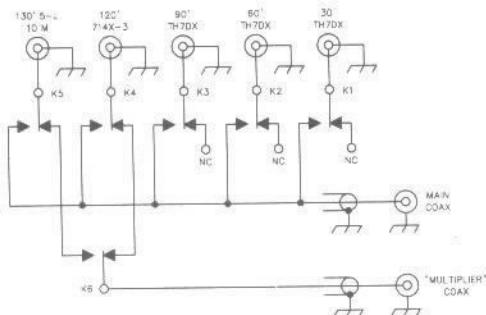

これはシンプルにしたもので、それぞれのアンテナからは等長のフィーダでこのボックスに引っぱってきて、インピーダンス・マッチは考えずに並列化していく方法

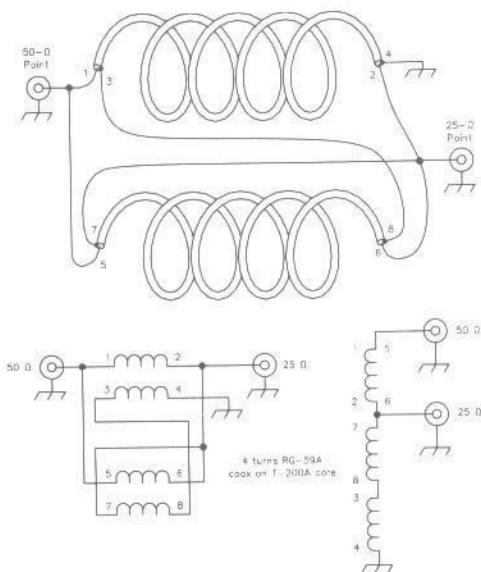
第8図 T-200AトロイダルコアにRG-59A同軸を4ターン巻いた、K1VRの50:25Ωのインピーダンス変換コイル (QST誌より)



ればならない…との記述があります。波長から考える $\frac{1}{4}$ 波長の5%の違いは、28MHzでは12.5cmですから、最大でも5cmくらいの誤差にとどめたいので、切り替えはタワーの近くですることにしました。

この欠点はただひとつ、それぞれの八木を別バンドの別の送信設備につないで運用できないだけです(2本の八木として、同時に使えないという意味)。しかし10m足らずしか離れない八木で、2周波の同時運用をすることはまず考えられないことなので、タワーにリレーと整合用のトランスを取り付け、リレー・コイルの切り替え用ケーブルをシャックまで引き込む方法

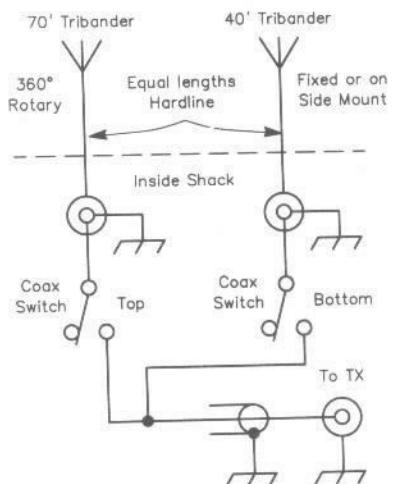第7図 お勧めできる簡単な70/40ftのトライバンダ・スタックの切替ボックス (QST誌より)



それぞれ単一にしたり、バラにする。これも等長のフィーダを使用する

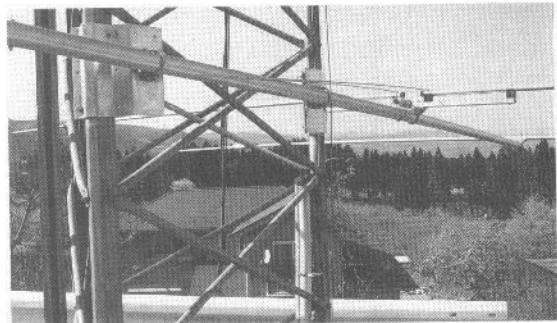


写真1 追加のアンテナ・ブーム

を採用します。

●設計資料と準備

追加のアンテナ・ブームをタワーの側面に固定する方法はいろいろ考えた結果、クリエートのエレベーターのウインチの取り付け金具を2組購入し、改良して使用することにしました。私のタワーはクリエートのKT-22Rですから、V型の三角柱にきちんと取り付けられます(写真1)。ブーム取り付け面の角度を板金屋さんで修正してもらい、ブームを取り付けるUボルトの穴を開けてもらう加工をすれば金具は完成です。

問題は25:50Ωの整合用のマッチング・トランスです。K1VRはT-200A(アミドン)の焼結金属のトロイダルコアを使用しています。これにRG-59Aの同軸ケーブルを2組、各4ターン巻いて第8図のように接続をすると、0.667:1の巻線比になります。インピーダンス


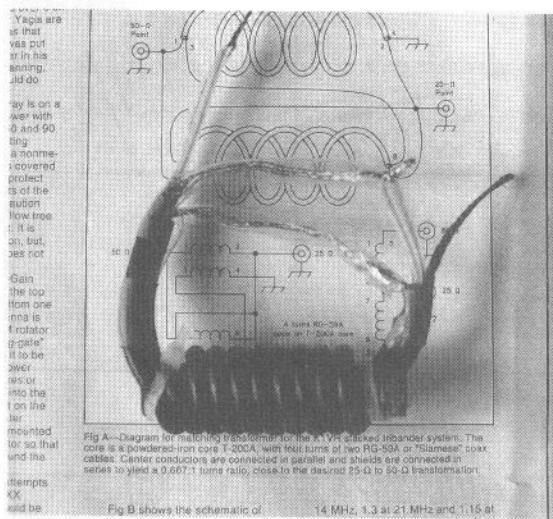


Fig A—Diagram for multi-layer transformer, for use in Yagi stacked balancer system. The core is a powdered iron core T-302A, with four turns of two PG-50A or "Diamond" cable. Center conductors are connected in parallel and shields are connected in series to yield a 0.667:1 turns ratio, close to the desired 25Ω to 50Ω transformation.

Fig B shows the schematic of 14 MHz, 1.3 at 21 MHz and 1.15 at 28 MHz.

写真2 25:50Ωのマッチング・トラン

第10図 インピーダンス変換トランのチェック
SSG～14～30MHz

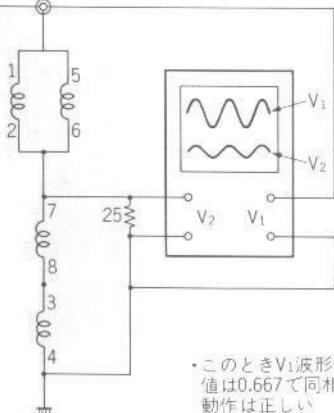


このとき V_1 波形値1に対して V_2 の波形値は0.667で同相で出でていれば結線、動作は正しい

ンス比では0.444:1、つまり22.2:50Ωになります。ところで通過するパワーで同軸ケーブルとコアの電力容量が選択されますが、一般的に考えて自分が使用する八木の平衡バランのコアと同じくらいを目安にすれば見当がつけられます。同軸ケーブルは3Dで十分。テフロンの細めのものでも耐圧は十分です。


私は不良になったCDの4Kバランをバラしてなかのコアを使用し、ケーブルには3DFBを使用しました。6ターンの2巻線です(写真2、第9図参照)。巻いたら念のために第10図の要領で、2現象オシロで14～28MHzで位相の等しい波形が出るかどうかを確認します。もちろん出てくる出力の波高値が14/21/28MHzの各バンドとも等しいことも確認します。実際にダミー・ロードの25Ωをつくりて負荷にし、1kWの入力を加えて連続15分間テストしましたが、コア、コイルともに外気温から10度以内の上昇で容量に問題は

第9図 インピーダンス変換トラン

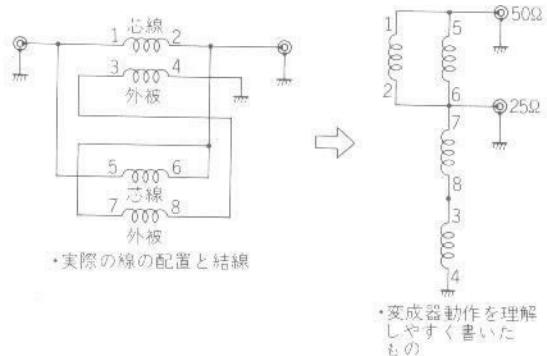

・実際の線の配置と結線

・変成器動作を理解しやすく書いたもの

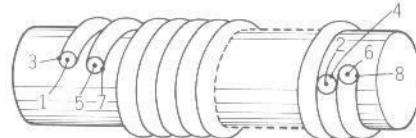

2本の3DFBを6ターン、ダスト・コアに巻く(写真2参照)。両端はタイ・ラップで固定する。コアはCDの4Kバランの不良から使用した(間違ってラジオ用のコアは使用しないこと)。原文はトロイダル・コアT-200Aを使用している。原文のp.43のトランのインピーダンス表記には誤植があって50Ωは25Ωに、25Ωは50Ωに訂正するのが正しい。


なさそうでした。反射を測定するとSWRは1.3でした。

さてリレー・ボックスはVHF帯ではありませんから、大騒ぎするほどでもありません。ただし小型の接点間隔がありに狭いものは避けるに越したことはありません。接点容量は2kWとすると2Aくらいは欲しくなります。また使用するリレーも動作電源がAC100Vを使用するものは避けたいものです。それは、この部分から基本波の誘導を電源ラインに受けて新たに回り込みの原因をつくるおそれがあるからです。DC12Vくらいのものがバイパス処理の点でも有利です。こういった条件のものなら何でも使用できますが、私はオムロンのMY2(DC12V)型を使いました。

リレー・コイルには並列にダイオードを抱かせて逆起電力の発生による着磁を考慮します。もちろん、筐体は金属製でタワーに取り付けてアースをとります。雨風が入らないように密閉構造が望ましいのですが、内部には発熱するリレー・コイルがありますから、箱のリレー切り替え用の3本と電源線の2本の計5本のケーブルは箱の下からゴムのブッシュなどを介して引き出し、多少の呼吸ができるスキ間を開けておくのがよいでしょう。

ここまで準備ができたら初めてアンテナを組み建てる(実際に板金加工の依頼やら、変換トランの製作、リレーの準備に約半月かかりました)。すでに1本は上がっていますから、同じ形式のアンテナを組むのはたいしたことではありません。しかし2組のアン


第11-1図 オート・バランの作成

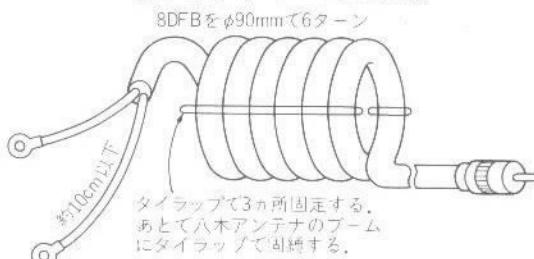

この端子までを含めての長さ(寸法)は上、下のアンテナで等長でなければならない。スペースは9.1mだが上の八木アンテナは回転るのでタルミがいるしバランのコイルの部分に(9×3.14×6)1.8mくらい余分をみて、1本当たり10mとする。伸ばした状態で(コイルを巻かずに)私は約10mで、両方の誤差は1cm以内とした。

注1. アンテナ・エレメントに接続する部分はなるべく短くする。バランの動作がぐずれるのとこの長さはエレメント長に計算される。

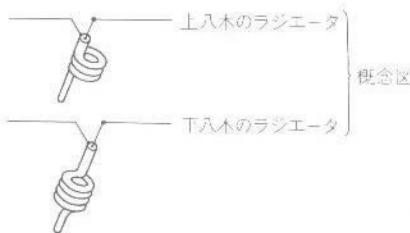注2. 上、下の八木への接続時に同軸の芯線(外被)のつながるエレメントは同じ方向であること。ここで位相が狂ったら入力タックにならない。



注3. 端末はビニル・テープを巻いて外被づたいに水が入らないように処理する。コーティング材を塗るのはよい方法である。


テナの同調周波数が大きく異なっていると当然マッチングがうまくとれないはずです。先に上げているアンテナの同調周波数を再確認し、同じ傾向を示すよう各エレメントをこまめに調整します。

大切なのは、これまでに使用していたアンテナがくたびれているので、メインテナンスをしなければならないことです。ちょうど新しいアンテナを組み立てていたとき古い方の(4年目)SWRが無限になりました…ヨカッタ！調べてみるとバランのアンテナ側の端子が接触不良です。なかは異常なし…。これに対応してバランを外すことにしました。

バランがなくても実際の特性は、八木のパターンが少し崩れる程度。それよりもふたつの八木を同相でドリブンするのに同軸の外皮(芯線)を付けるエレメントは、上下ともに同じ方向に取り付けねばなりません。ここまできて、バランをやめるのに理由が付けられることに考えつきました。

バランの広帯域のせいで周波数が高くなると位相にズレが生じることです。これは上下の八木で少しづつ位相が違うことになります。せっかくのアンテナから

第11-2図 オート・バランのチェック

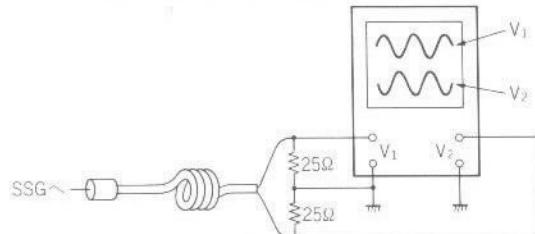

・50MHz以上の帯域を持つ2現象オシロを図のようにつないいでV₁、V₂を同一利得にしてSSGから+10dBくらいを入力して7~40MHzを入力していく。14~30MHzの間でV₁とV₂の出力が等しく逆位相であれば動作している。

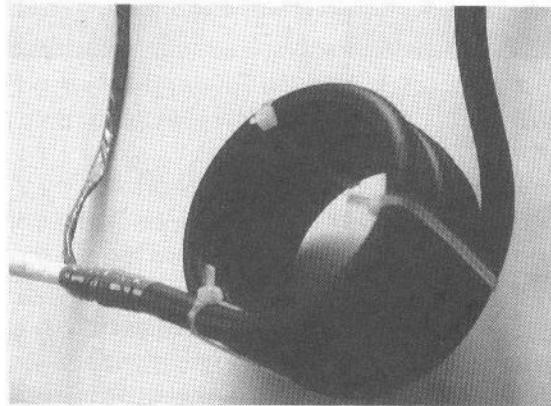


写真3 8DFBのオート・バラン

こうした要因をはぶくため、さらに慎重に両方のケーブル長を正確に合わせます。ついでにケーブルは余裕がありますから、オート・バラン効果を期待して直径8cmで5ターン巻き、ブーム上にテーピングします。14MHz以上ではバランとして動作しました(写真3、第11図参照)。

一度上げたら下の八木を降ろさないかぎり上段の八木のメインテナンスは難しいですから、少しでも不良の要因になる部品は取り去って信頼性を上げることです。これらをていねいに繰り返し、チェックします。人工衛星と同じくらい(?)厳重な作業管理が必要です。あのハッブル望遠鏡のようにスペース・シャトルで修理にいくのは費用がかかりますから…。Hi

シャックから切替ボックスまでのケーブルの損失も実測しました。10Dタイプですが3年使用して現在70mで0.07dB/14MHzでした。コネクタ類をはじめ、リレー類はすべて新品に交換しました。作業は設計者の私自身で行い、他人には力仕事以外はまかせません。間違いを避けるには自信のあるかぎりこれしか方法はありません(会社時代にどんなにこれで悩んだこと

第2表 アンテナを切り替えたときに相手局からもらったレポート (1994.5/9~5/18)

QSO date (JST)	5/9 07:14	5/11 01:26	5/11 14:08	5/13 10:45	5/13 10:17	5/13 21:31	5/18 11:45	5/18 11:50
コールサイン	K9FD	JN3SAC	KL7WE	K7SGD	WC7N	W8ELL	KV7S	VE7IL
スタック	579	57	579	569	589	559	57	59 ⁺¹⁰
上・八木	569	55	559	549	569	539	56	58
下・八木	449	×	449	×	×	×	54	56
QTH その他	レッド バッド イリノイ州	北極反射で オープン中 東大阪市	アンカレッジ アラスカ州	リッチモンド ワシントン州	ゴールド ビーチ オレゴン州	ピーターズ バーグ オハイオ州	ラウンドQSOをした アリゾナ州 ツーソン	バンクーバー BC, カナダ

(注) ×はレポートを求めなかった。Sの強いときにテストしているので全部ではない

か)。

●作業

まず、上のTA-351と下のTA-351からマッチング切替ボックスまでの同軸ケーブルと同じ長さにして、タワーに取り付けたボックスに接続し、いよいよアンテナを吊り上げます。私はエレベータ・レールで上のアンテナは自由に上げ下げできましたが、下の八木をタワーに固定すれば、当然のことながら取り外さないかぎり上のアンテナを下げるることはできません。

たいへんな気もしますが、1~2年に一度くらいなら我慢することにしましょう。下のアンテナはタワーの中間に固定するので、滑車とロープで楽に吊り上げられます。TA-351は5エレですが基本的には4エレで、ブームの中間には位相給電ラジエータがあり、ラジエータの2本をタワーに挟む形で吊り上げることができ、両エレメントの間隔はタワーの幅より広く、ほぼセンタ位置で固定できます。

もし使用アンテナがTA-33だったら、ラジエータが中心部にくるのでアンテナがオフ・センタになることに注意してください。つまりは偶数素子の八木でなければ、タワーの途中にブームを固定する良策はないということです。

実際の作業はアンテナを組み上げておきリレー・ボックスをつくり上げておけば、先に上がっているアンテナのメンテを兼ねて等長フィーダに交換する作業をいっしょにすることを含めても、吊り上げ作業と固定作業で4時間もあれば終了します。なお上下の八木をスイッチで選択できますから、アンテナを仮設した段階で同調周波数の確認を兼ねSWRを測定し、確認をとってから最終位置に固定することをお勧めします。

素人作業の失敗はいつも途中段階を省略することに原因があります。ふたつのアンテナが組み合わされば、ただでさえいへんなことは想像に難くありません。全系の完成前に部分的にチェックすれば、あとはスタックしたことによる差から生じる事象の調整に全力を傾注できるはずですから…。

●実際の動作と評価

この2スタック・アンテナは私の場合、アメリカ、カリブ海方面についてだけ有効ですから、評価はもっぱらイースト・コーストがどんな聞こえかたをするか?にかかっています。上のTA-351をN30度にしてシャックのなかから3ポジションのスイッチを順に切り替えると、上のTA-351だけ、2スタック、下のTA-351だけ…と切り替えます。

受信がよければ送信もよいはずですから、入感する信号でパチパチと瞬時に切り替え、よい方でQSOをすればいいわけです。簡単明瞭!

午前7時W1AWのRTTYブレーンが14.095MHzで始まります。期待と不安で同調、違う! 2スタックの場合Sで甘く見れば2のアップがあります。上の八木では429、下の八木が少しノイズっぽいけどほぼ同じの429に対し、スタックに切り替えると確実に549——。「ウーン凄いッ! 文句はない!」

実際にQSOして相手局からもらったレポート(第2表を参照)で考えると、平均してSは1.5~2アップしていると考えられます。Sメータはだいたい6dBステップで目盛られているようなので、もらったレポートからは約10~12dBは強くなっていることは確かで、これは100Wトランシーバにリニヤ・アンプを付けて1kWにしたのと同じ(+10dB)ことになります。もちろん1kW局ならば、10kWにしたのと同じだけ相手局のSメータを振らすことになるわけです。

当たり前のことながら、いまさら「ナルホド」と感心していました。コーヒー・カップ片手にわざわざタワーの見える前庭に出て、2スタックの威容をしみじみと見上げ、「いい格好だ! 口絵(写真)になる? 大好きなアメリカやカリブ海方面がこれでJA7の地の利を含めて、人よりも強くできる!!」と、自画自賛、我田引水…。

やはり次は、下のTA-351も同時に回せないものか? と、そのための機構を考え始めました。それはヨーロッパもロング・パスも期待したいから!

その後の運用で気づいたことは、今までの八木でアメリカを向けて聞いてみると、地球環境自然ノイズ（人工ノイズではないということ、雷などパス・ルートの放電ノイズ）がスコープ上にS1くらいのレベルで見えていたのが、スタックにつなぐとストンと半分になることです。そのときはヨーロッパが開けていて、北北西からのノイズが入っているのがビームを振るとよくわかり、スタックの八木にすると著しく減少したのです。

ノイズの半分が上と下の八木でキャンセルされるのでしょうか？ それとも輻射角の下がるせい？ 水平面指向性が狭くなるため？ これはつねに観測できるのです。

●エピローグ

Q S T誌にK1VRが寄せた記事の結論の訳を、ぜひ読んでください。

「気まぐれな電離層は素晴らしいから、信頼できなかったりの両方である。まさに電離層こそはH F帯通信にとって巨大なイコライザである。ケン・ウォルフ——あの小高い丘の上に素晴らしいスタック・アレイの揃った有名なコンテスト・ステーション、K1EAのオーナー——が最近いっているのは、“現在ビッグ・ガンとして定評のある私が、多数の小口径ピストルの局たちにとつていかに役立つようになれるか、ということに誇りをもっているが、それはパイルアップのなかでK1EAの信号をいかに強く叩きだすかについて工夫をしているのを、皆に参考にしてもらいたい…ということだ”。電離層は誰かにいつかは微笑みかけ、そうではないこともある。しかし、よいスタックを組み合わせている局は、つねに変わりのない祝福を受けることになる」

含蓄のある結びです。格調の高い締めくくりの文ですが、このなかにはSがいくつ上がるとかいうような表現は1箇所も見当たりません——しかし読ませます。そして実感のこもった記事といえます。筆者はこの書きかたに魅せられた！

今から15年前の本誌の創刊当時、リニヤ・アンプを2台並列に接続してQ R Oする記事を書いたときのことを思い出しました。“500Wが1kWになる！”の見出しだしたが、最近Q S Oすると「あの実験は私もしました！」という方によくお目にかかります。今回はアンテナを並列にしたわけですが、次に“受信機を2台並べて×××になる！”——という記事を書くのは何年後になることでしょう。きっと偶然に期待するH F交信に行き詰まって、さらなる調和（バランス）を期待して実験にトライすることになるのではないでしょうか…。

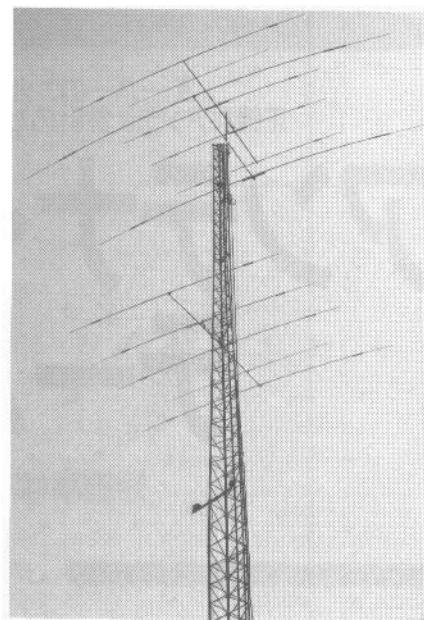


写真4 威風堂々！ 2スタック・タワー

V/UHF帯では常識的でさえあるアンテナ・スタッキングですが、H F帯においてはその形状からそのよさはわかっていても実際に試みるケースにまで至らないことが多いのです。また試行したとしても本文で述べたように、固定ビームであることが多いためそのパターンすら確認できず、もっぱらQ S Oによる比較実験によることが大半です。

そのようななかで、J Aでは旧くはJ A 8 AA（故・浜氏）がトライバンドでのスタッキング実験を初めて行ったと記憶しています。他に28/21MHz帯ではかなりの局が、H F帯でのスタッキングの実験をされていることを申し添えます。

■ H J ■

使用上の注意

スタッキングとほかのふたつの使用モードの切り替えは、送信中には決して行ってはならない！ 一瞬でも送信機が無負荷になると、確実に終段管をフラッシュさせることにつながる。もちろん受信中は関係ない。

◆参考・引用文献◆

- N6BV/1, R. Dean Straw (32 Beacon Hill Road, Windham, NH. 03087) および K1VR, Fred Hopengarten, (6 Willarch Road, RFD 1, Lincoln, MA. 01773) 共著 “Stacking Tribanders:A Super Station—Sorta”, 「QST」, p. 38~44, February 1994, ARRL
- * 彼らが使用したアンテナ・シミュレーションのプログラムはIONCAPとMN, MNCのことである。